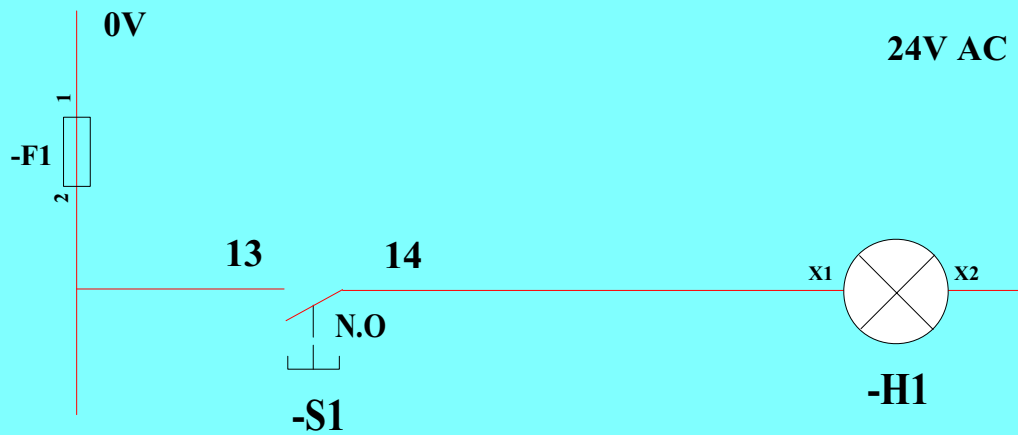



Evolution du grafcet

Le schéma à câbler




**Bouton poussoir
c'est un monostable**

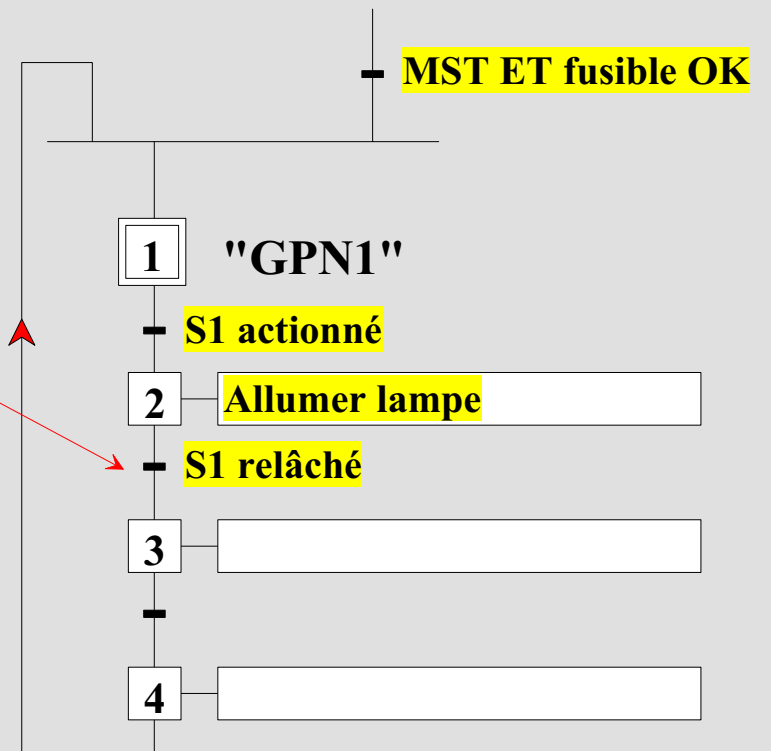
**Lorsque l'opérateur relâche S1
l'état de la lampe va changer**




Le schéma à câbler

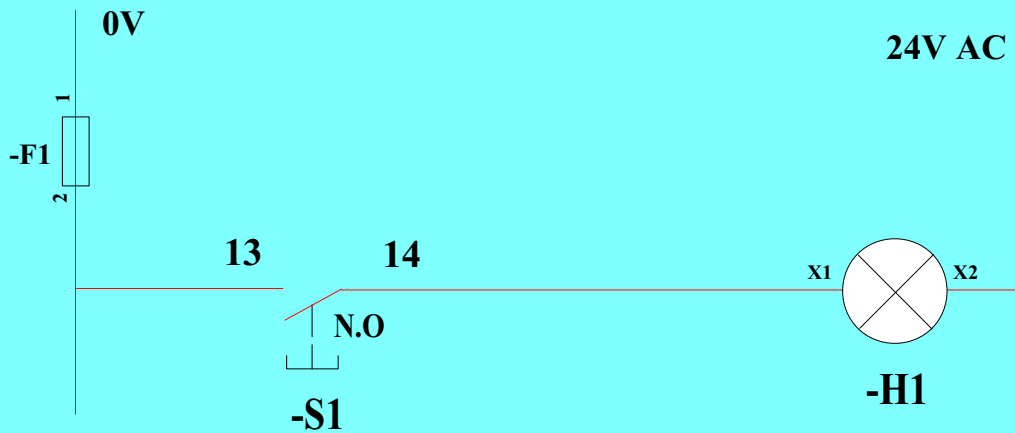

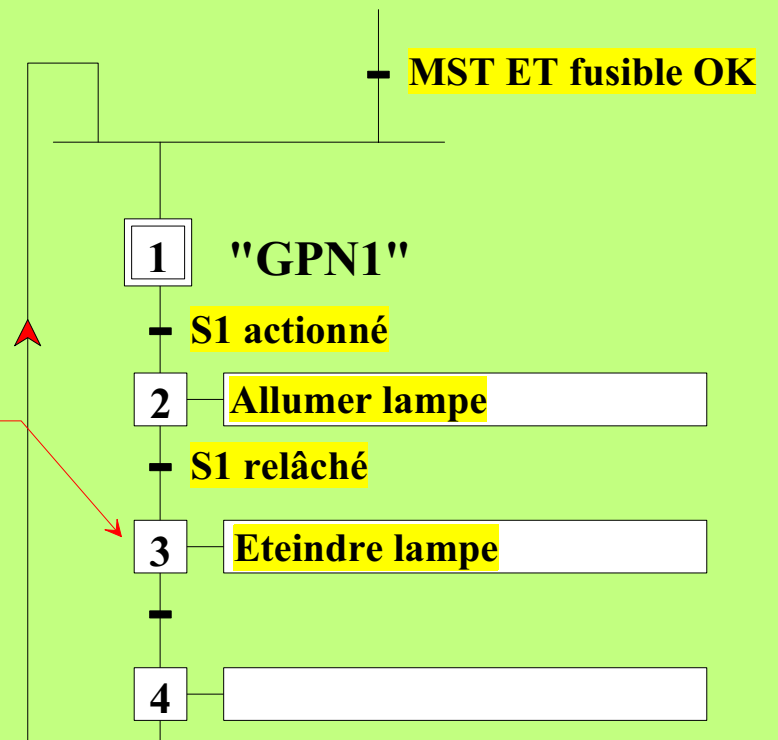
l'étape 3 est activée
l'étape 2 se désactive la lampe
ne peut pas être éteinte et allumée





Le schéma à câbler

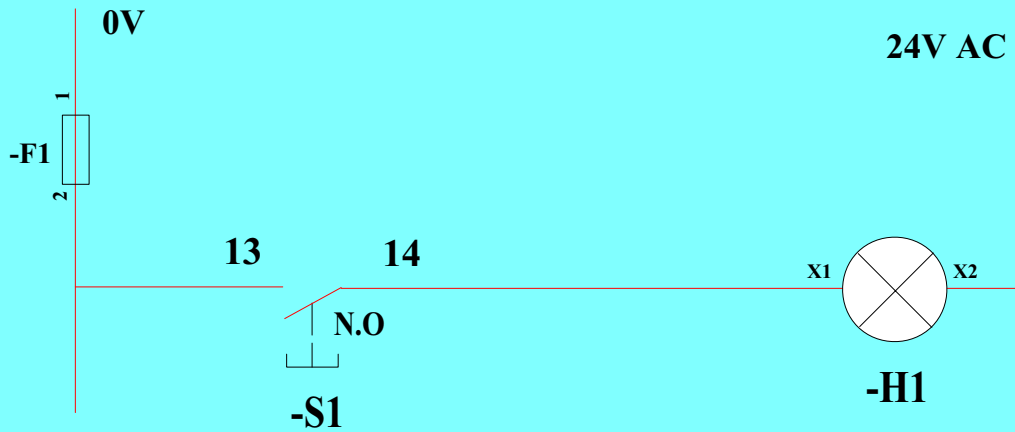

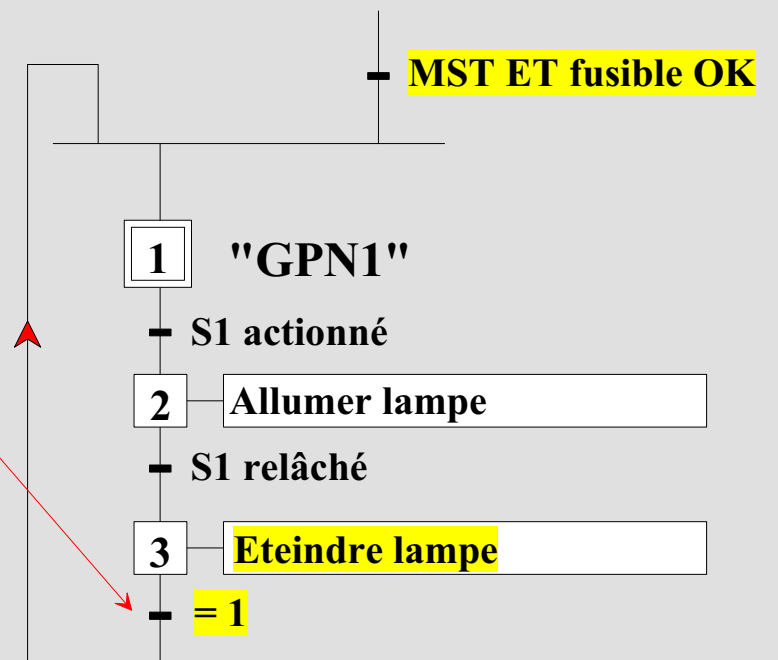
Aucun test la réceptivité est toujours vraie
toujours égale à l'état 1



Le schéma à câbler

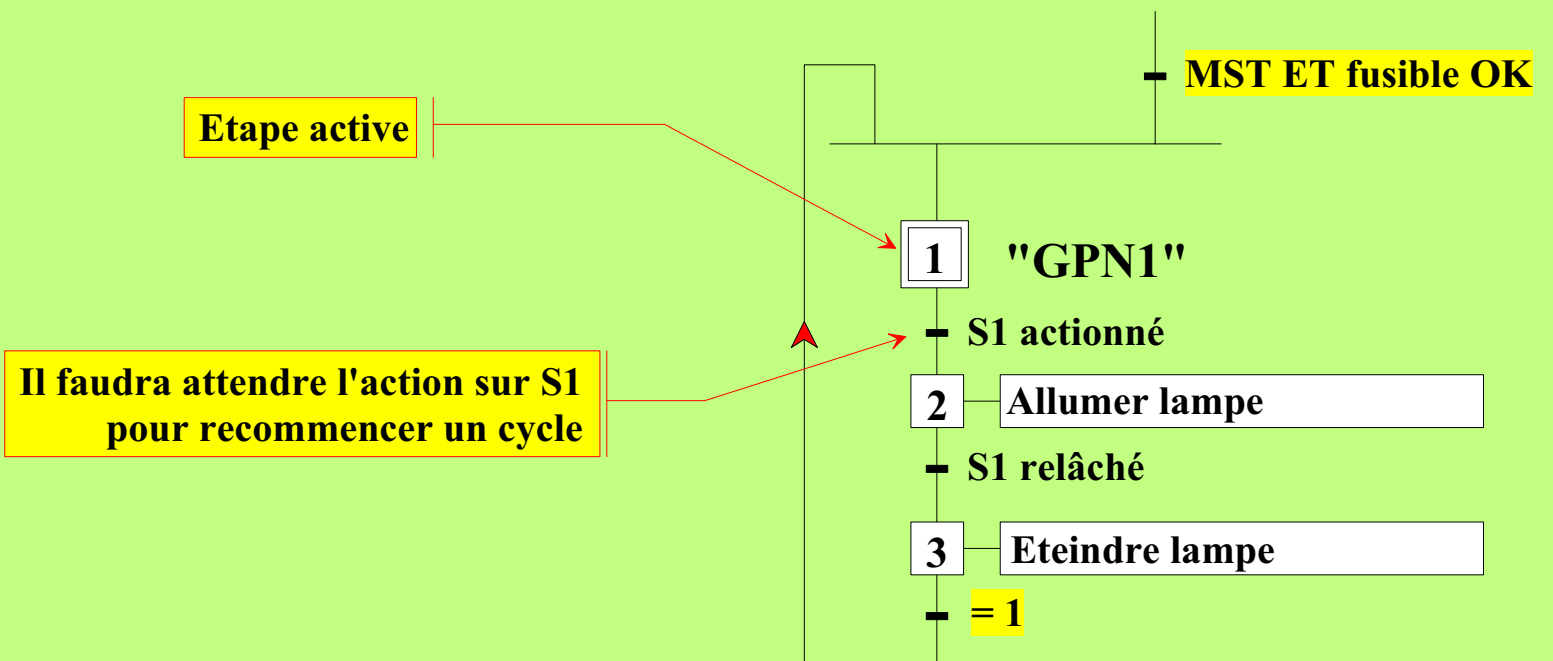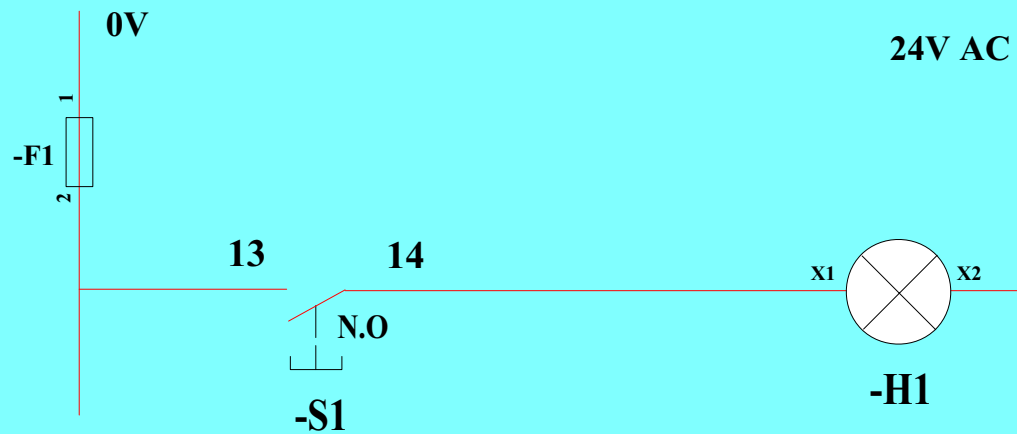



Le schéma à câbler

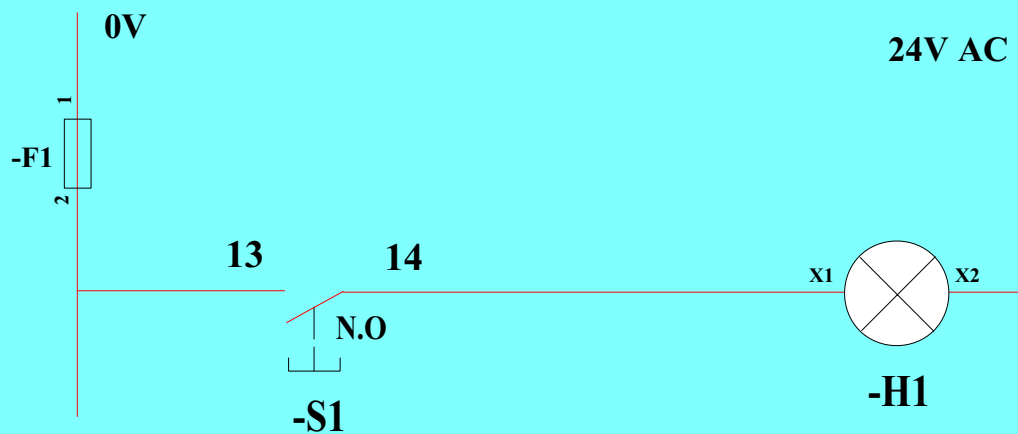


Le grafcet peut s'écrire d'une manière plus compacte

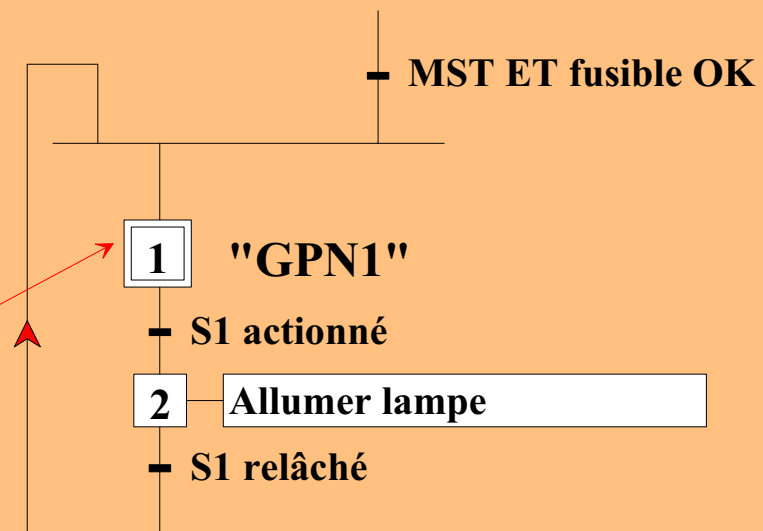Par déduction à cette étape
la lampe ne peut être qu'éteinte



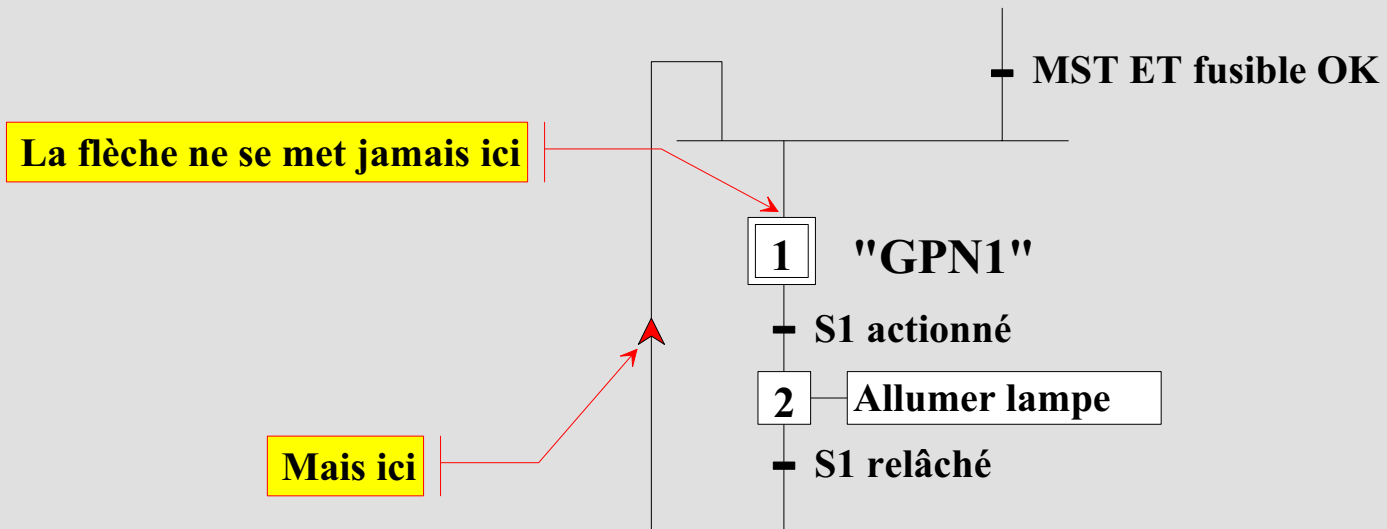

On peut éviter de tracer la boucle

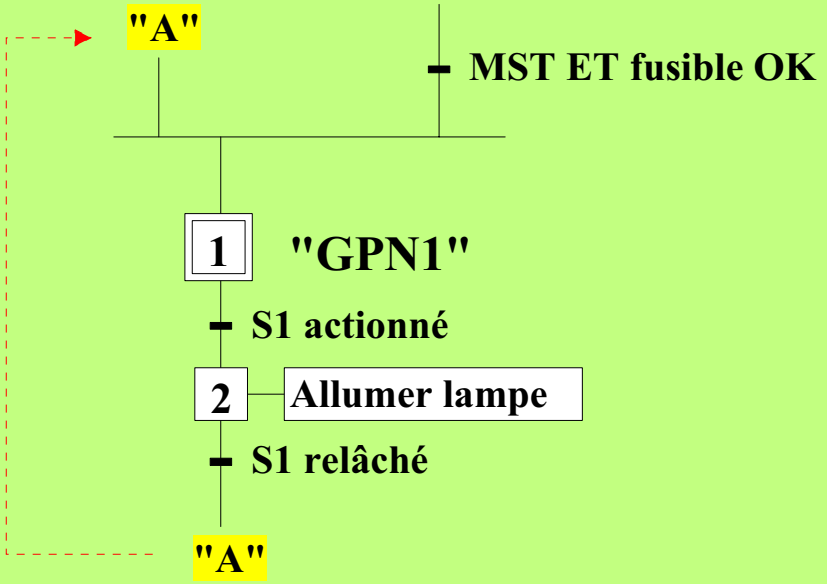

En langage électrique

