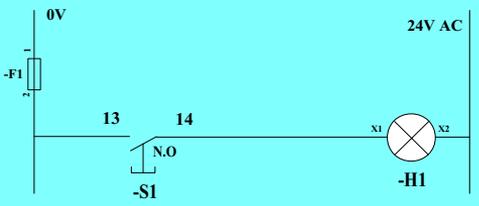



Cablage d'une fonction OUI

Le schéma à câbler



Le poste de câblage

L'alimentation


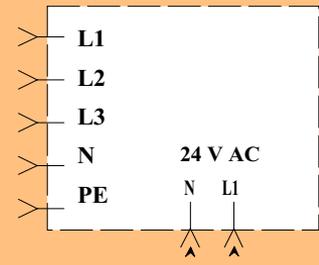


Grille de câblage




Fusible

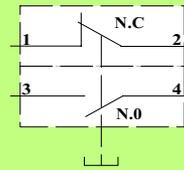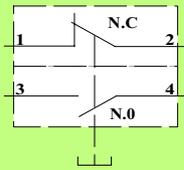Bouton Poussoir (Bp) qui agit sur 2 contacts





Lampe 24 V




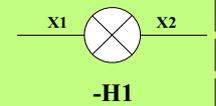


Le schéma à câbler


La source d'énergie

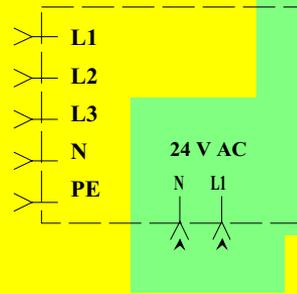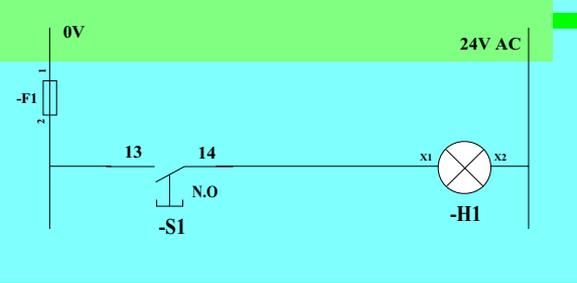

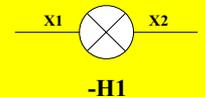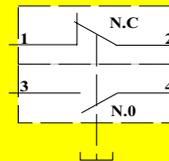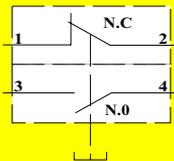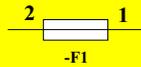TBT
Très Basse Tension
entre 0 V et 50 volts
autorisée







Le schéma à câbler

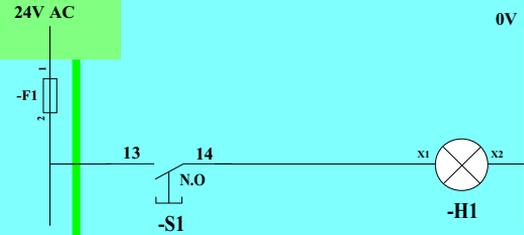


La source d'énergie

24 V AC
24 Volts Alternatif Courant

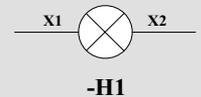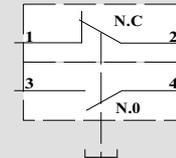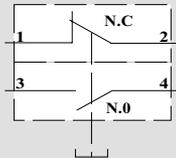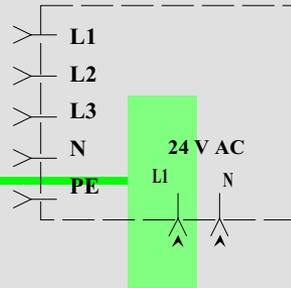indique la phase dans ce fil
il y a du courant




Le schéma à câbler

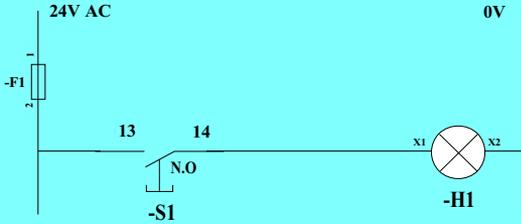





La source d'énergie

Connecteur femelle

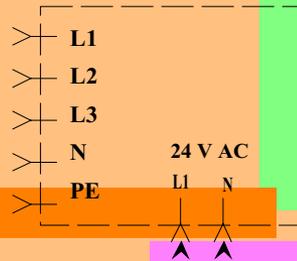



La connection s'opère au moyen de fiche mâle et femelle

connecteur mâle

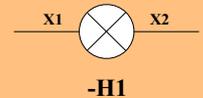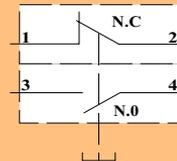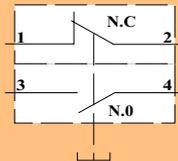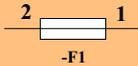





Sécurité

Le schéma à câbler

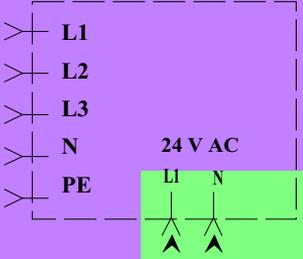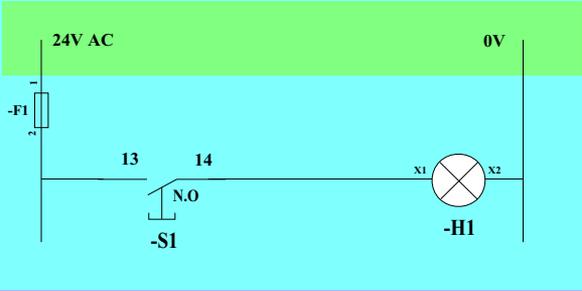


Sécurité:
cette tension n'est pas dangereuse
malgré tout prendre de bonne habitude

consigner
vérifier l'absence de tension

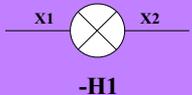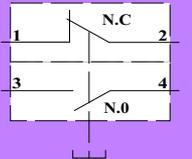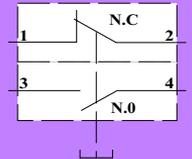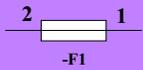





Le schéma à câbler

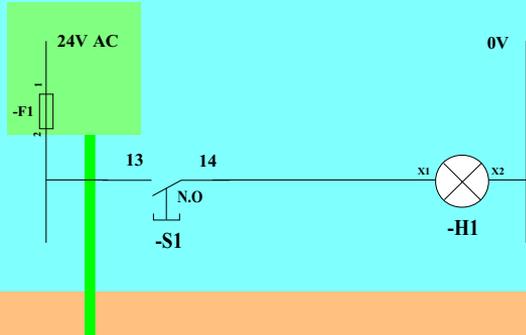


Par sécurité :

**maintient du circuit ouvert pendant le câblage.
On mettra le fusible au dernier moment**

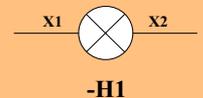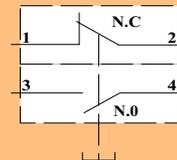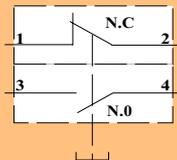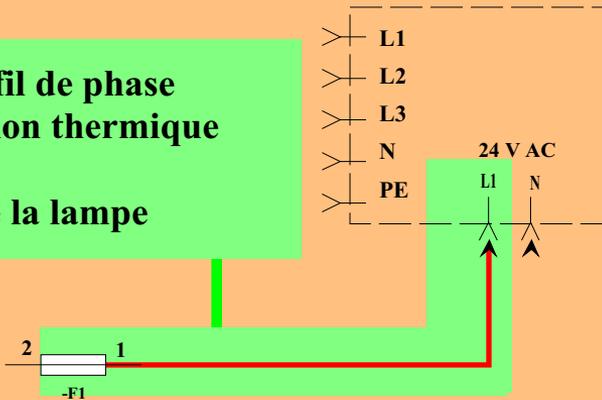
**Un fusible protège le fil de phase
il s'agit d'une protection thermique
fusible type gl
ampérage = à celui de la lampe**



Attention au câblage

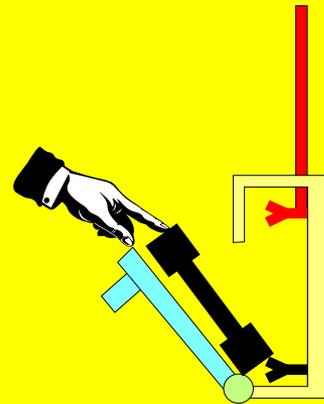


Le schéma à câbler



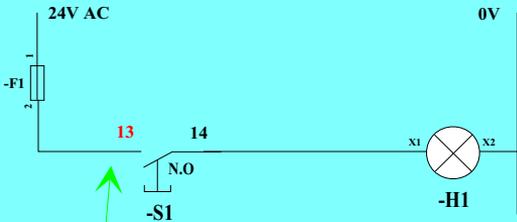


Dans les circuits de commande


les contacts sont repérés par 2 chiffres

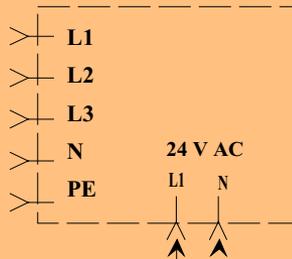

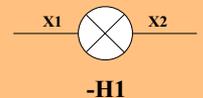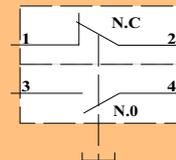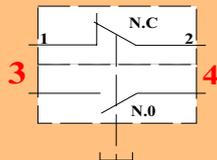Ce type de **Bouton Poussoir Bp** peut servir sur des circuits de puissance c'est pourquoi il n'a qu'un chiffre pour le repérage







Le schéma à câbler

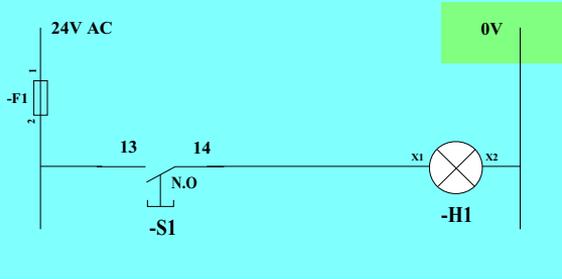



La source d'énergie

0V

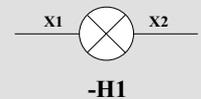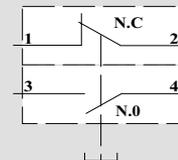
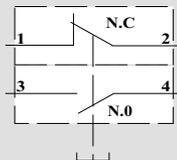
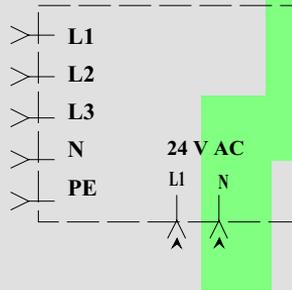
**indique le neutre
il s'agit d'une alimentation
monophasé = 1 seule phase**




Le schéma à câbler

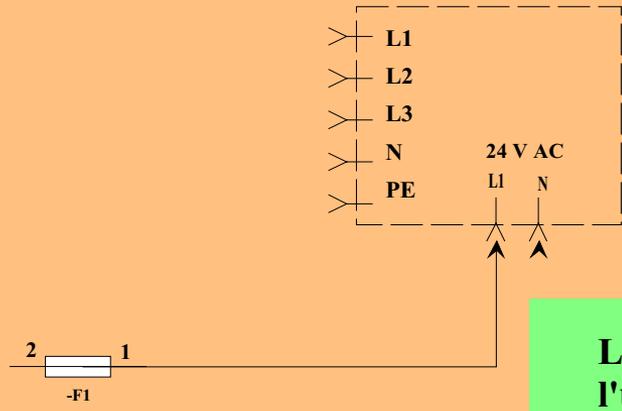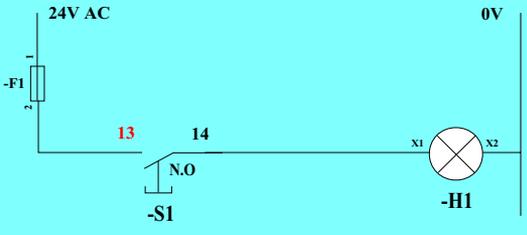

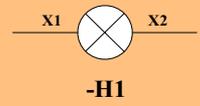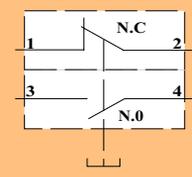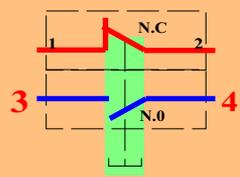**Le même Bp agit sur 2 contacts
l'un est ouvert au repos
l'autre est fermé au repos**





Le schéma à câbler

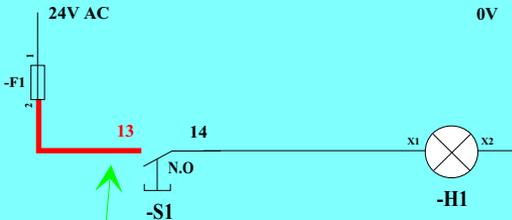



Relier le fusible au Bp

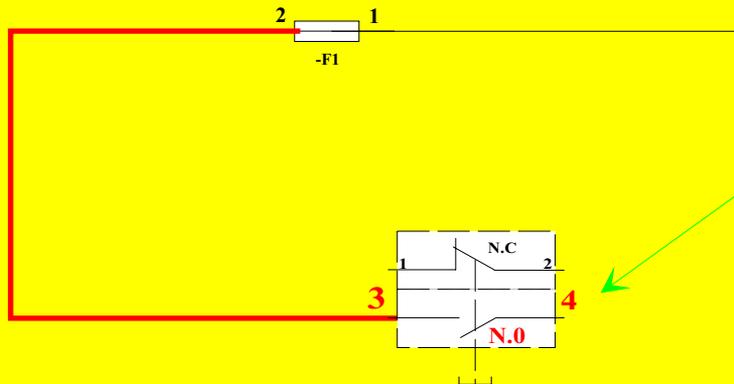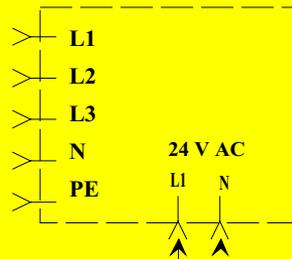Un contact ouvert au repos est fini toujours par les chiffres 3 et 4
exemple: 13-14 53-54 83-84




Sur les composants il est aussi repéré **N.O** : **N**ormaly **O**pen

A l'état normal (repos) il est ouvert

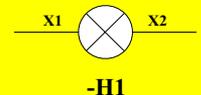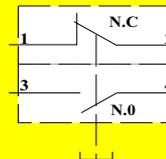


Le schéma à câbler

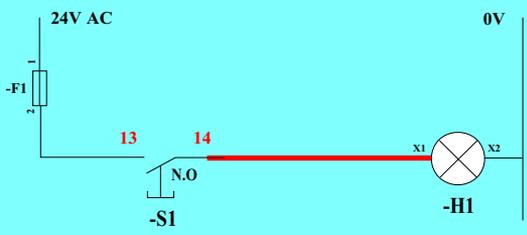


Câblage

Relier le contact à la lampe

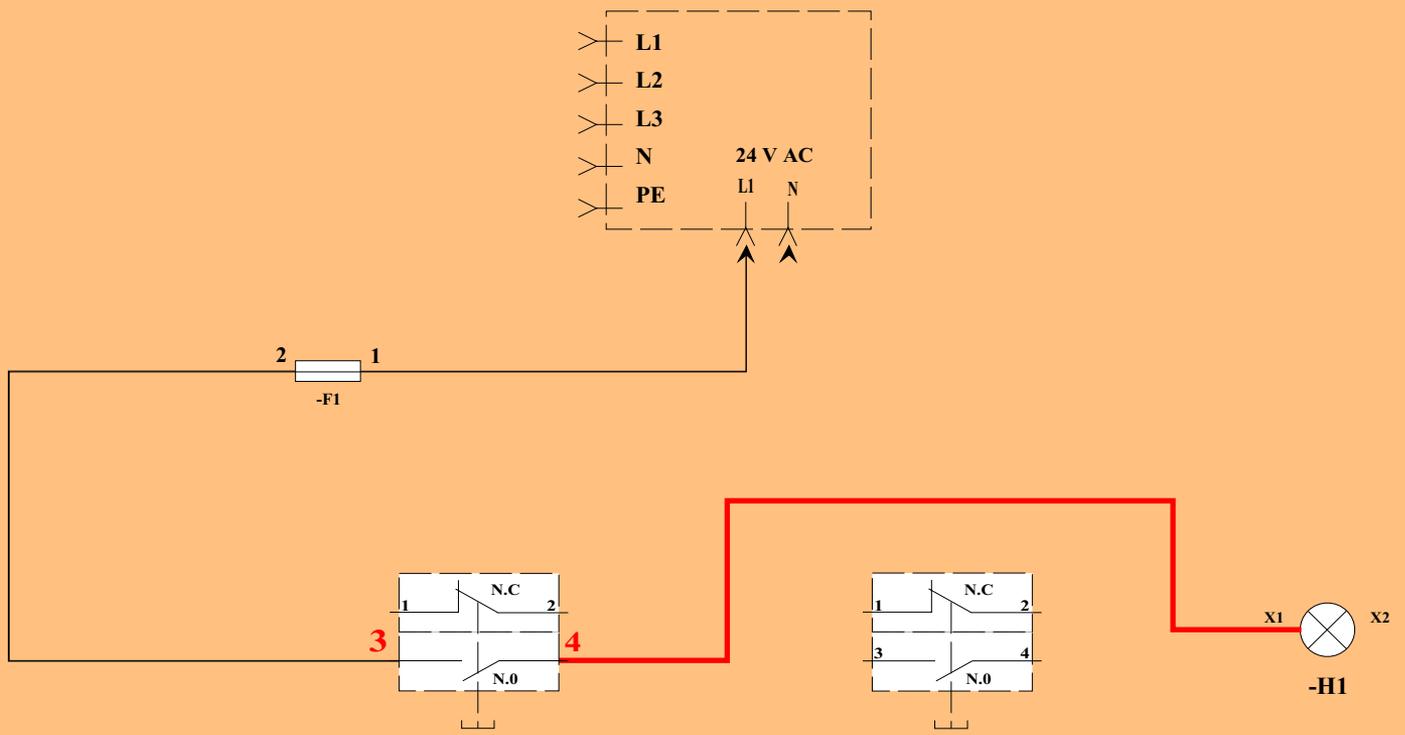


Le schéma à câbler

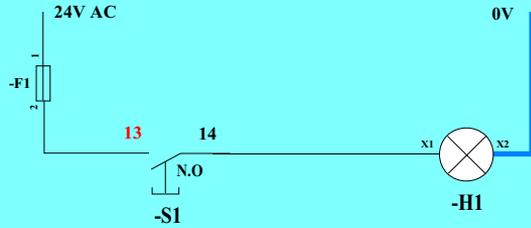


Câblage




Fermer le circuit

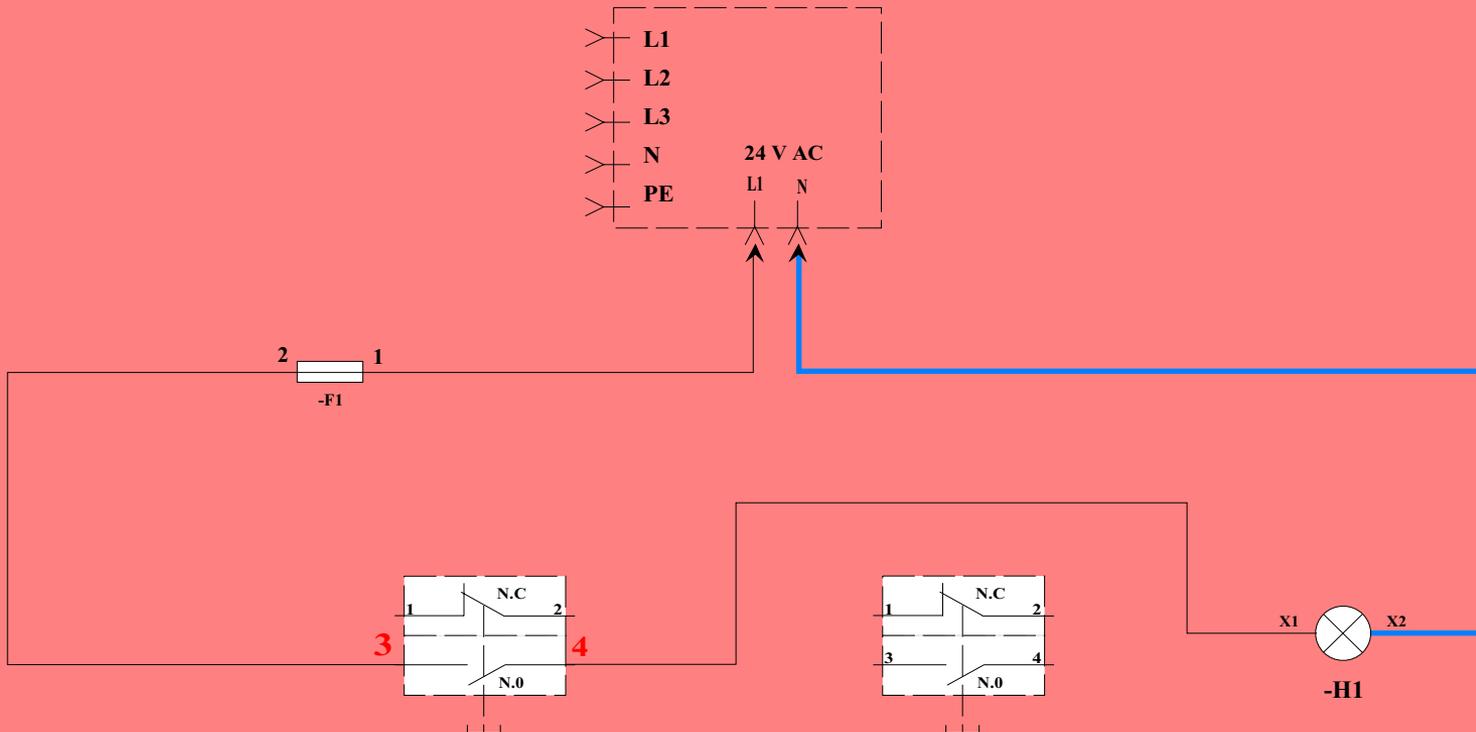


Le schéma à câbler

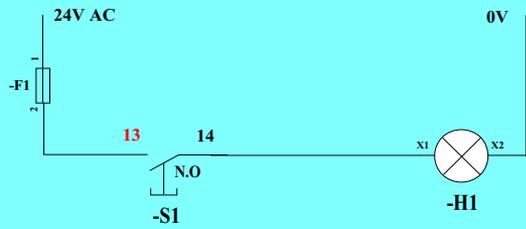



Mettre le fusible dans le porte fusible

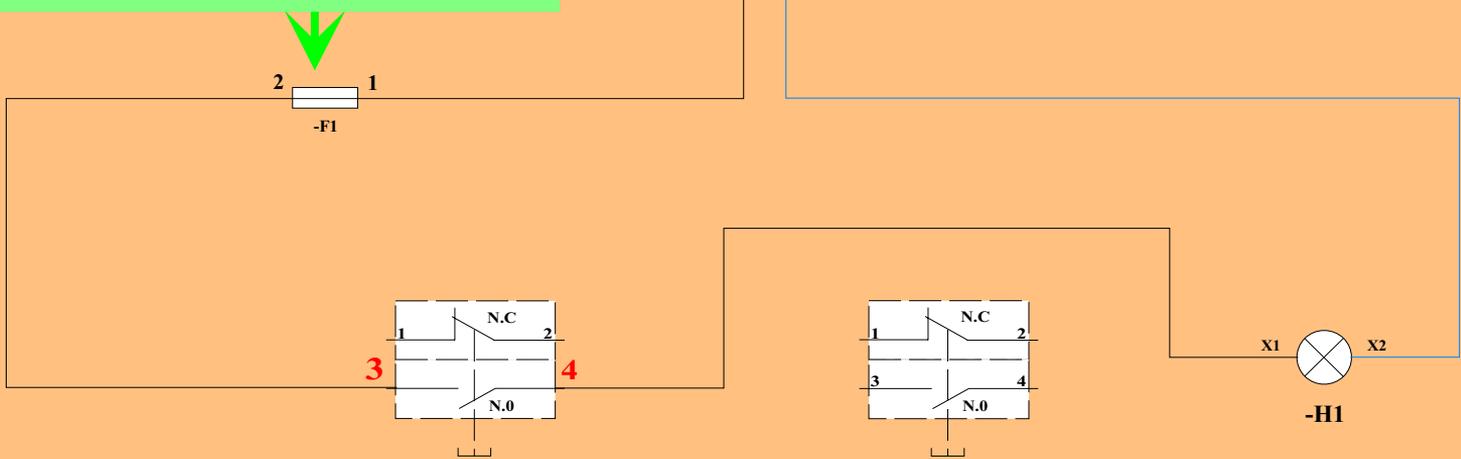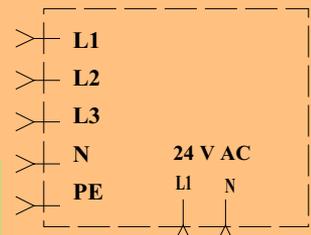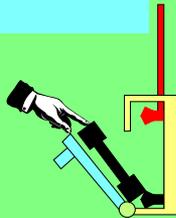


Le schéma à câbler

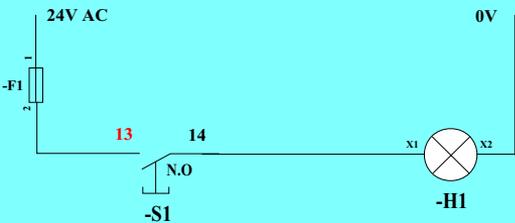

Câblage

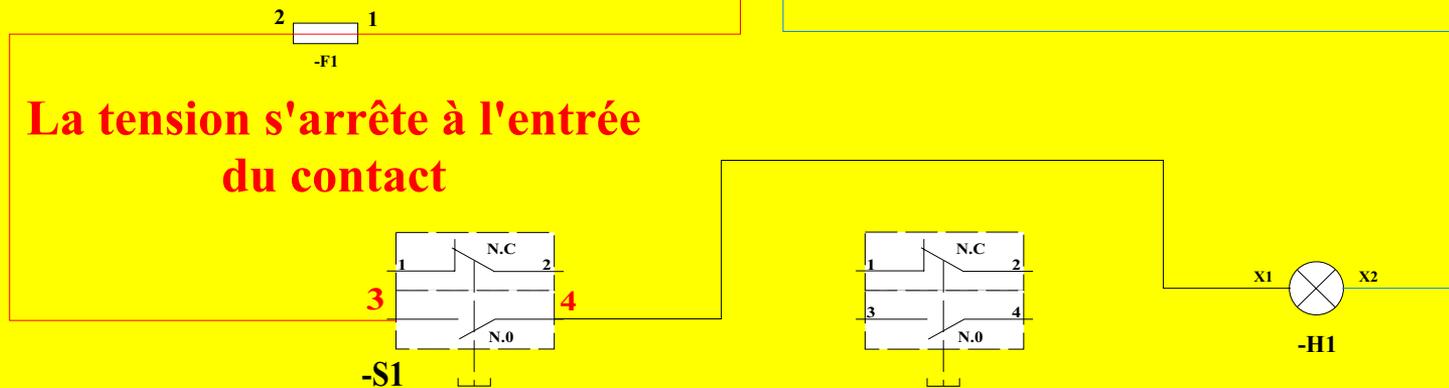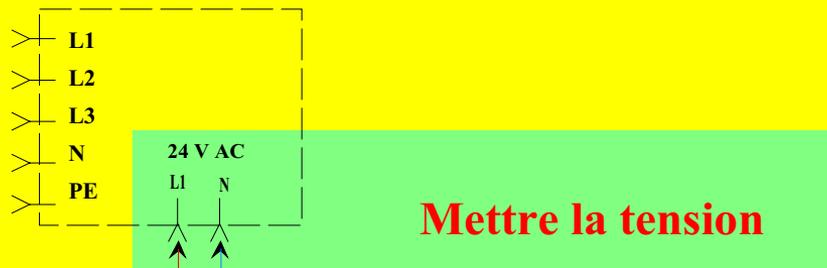

Le schéma à câbler

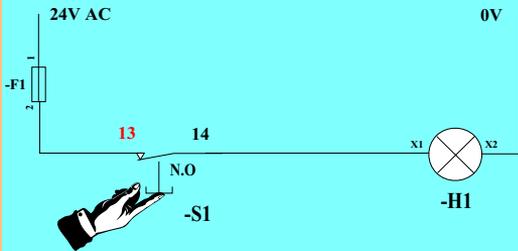



Schématiquement l'action sur un contact se fait de bas en haut

Câblage

Actionner le Bp

la lampe doit s'éclairer

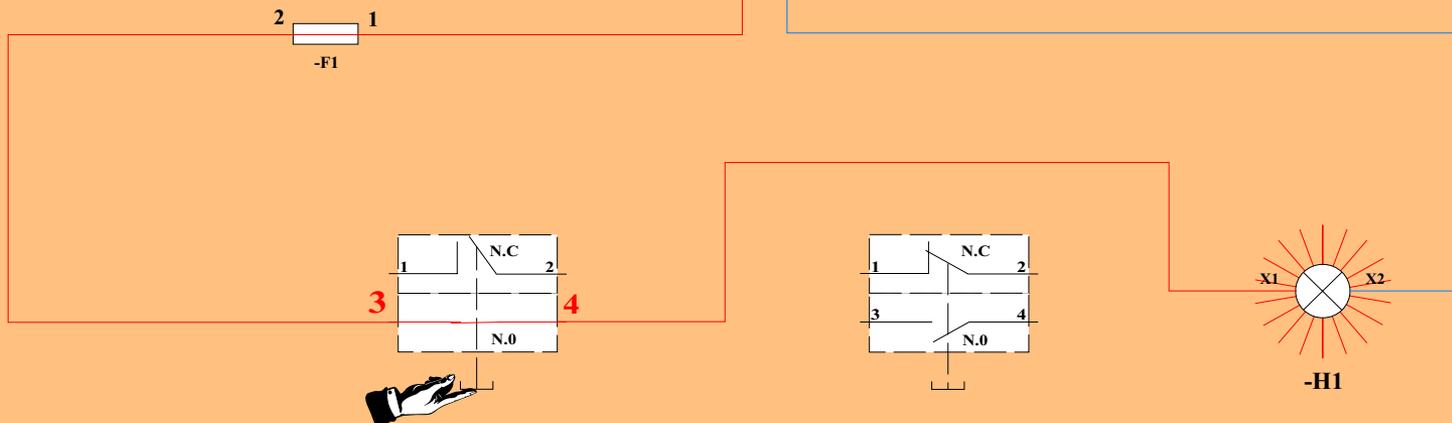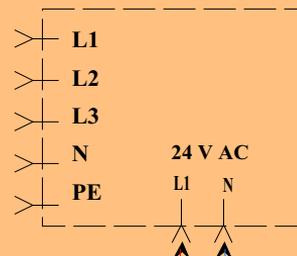Couleur rouge la phase 24 V
Couleur Bleue le 0 V
c'est le récepteur ou actionneur qui fait la séparation



FIN