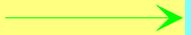


Relais

# Interface électrique

24 V alternatif




interface


24 V continu



## état travail

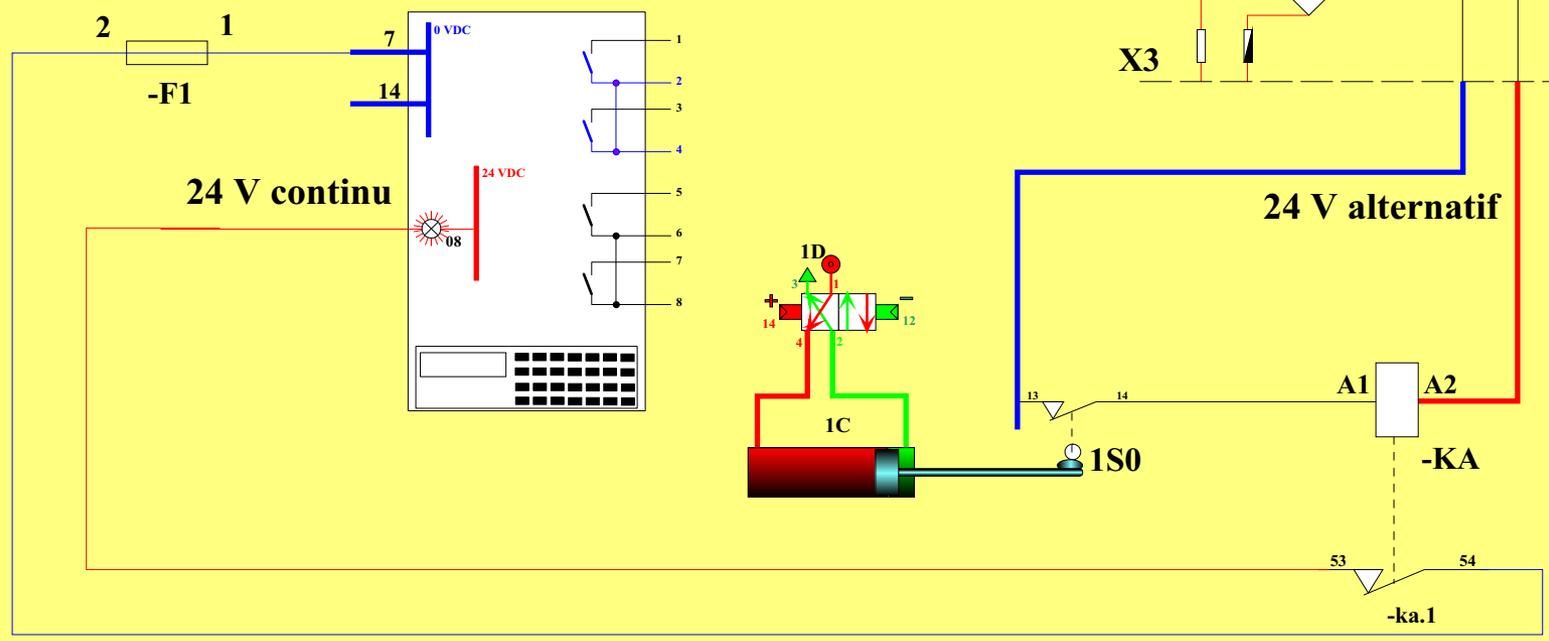

L1  
L2  
L3  
N  
P

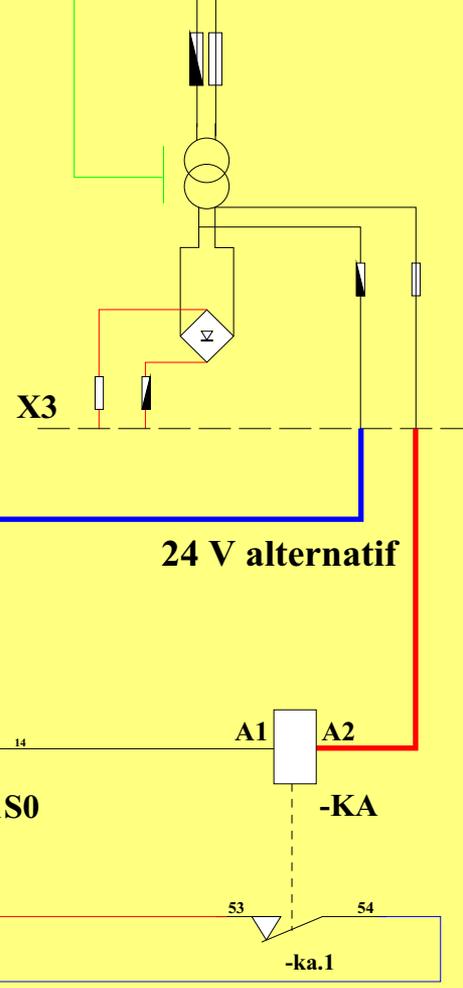

Précédement nous avons changé la nature du courant:

**Courant alternatif**



**Courant continu**

On peut avec le même montage changer le voltage ou les 2 : nature et voltage:

**220 V courant alternatif**



**24 V Courant continu**





**THE END**