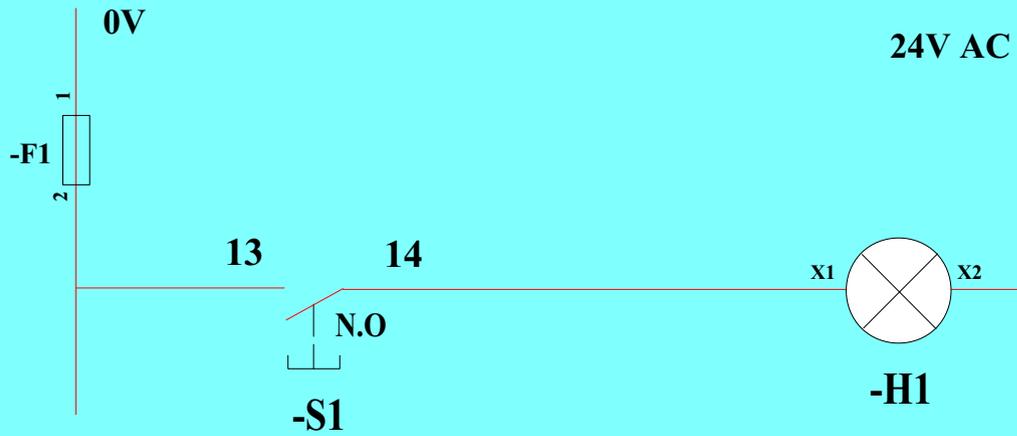



C.D

Les C Conditions de D Démarrage


Le schéma à câbler



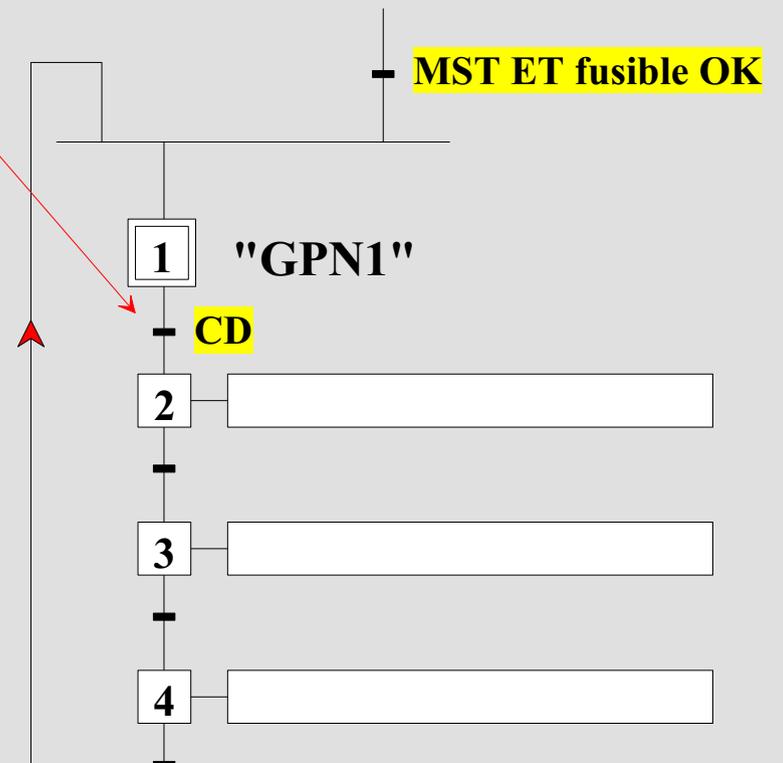Les Conditions de Démarrage doivent être satisfaites pour que le système passe à l'étape N°2




Le schéma à câbler

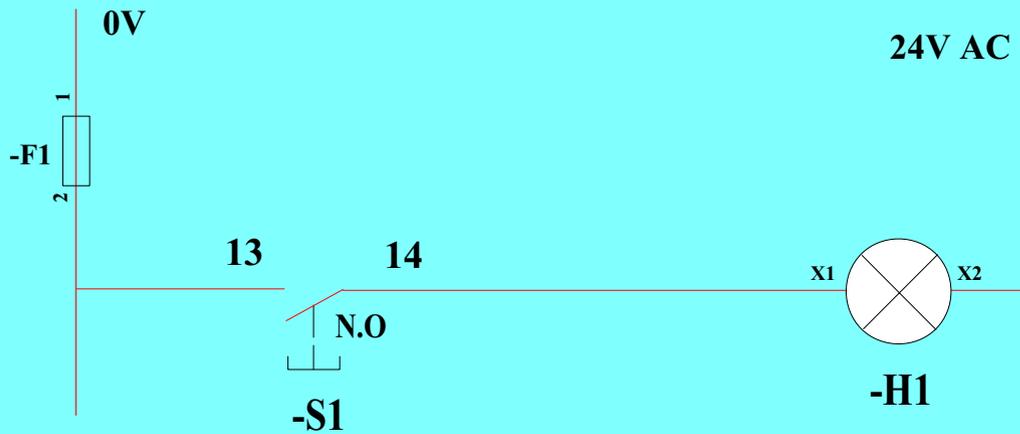


On trouve :

- Boutons marche sécurité (capot fermé...)
- Boutons d'arrêt verrouillables à l'état repos
- présence pièce
- PO dans un certain état
-

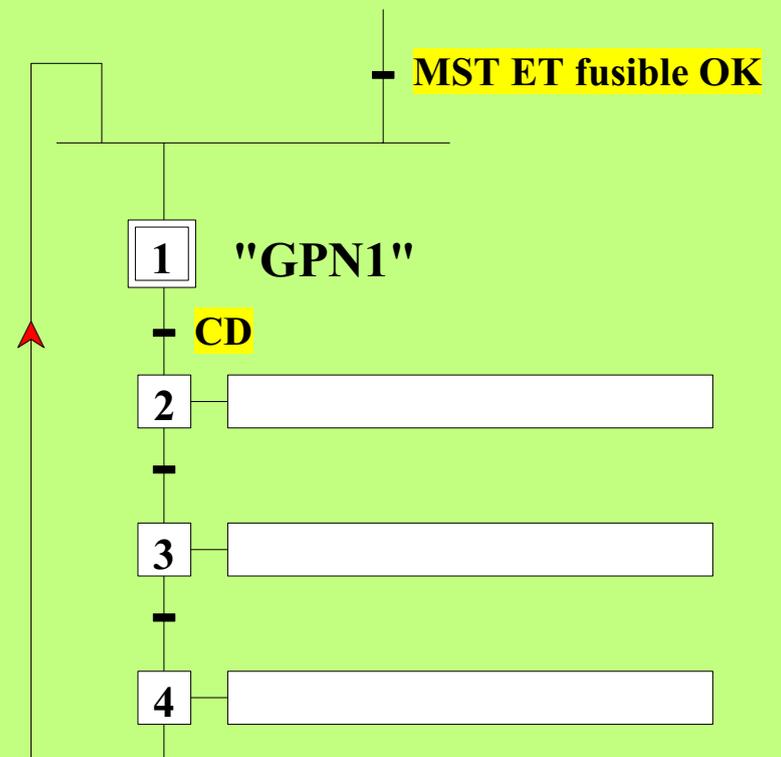C'est à dire des capteurs d'informations et des boutons de commande




Le schéma à câbler

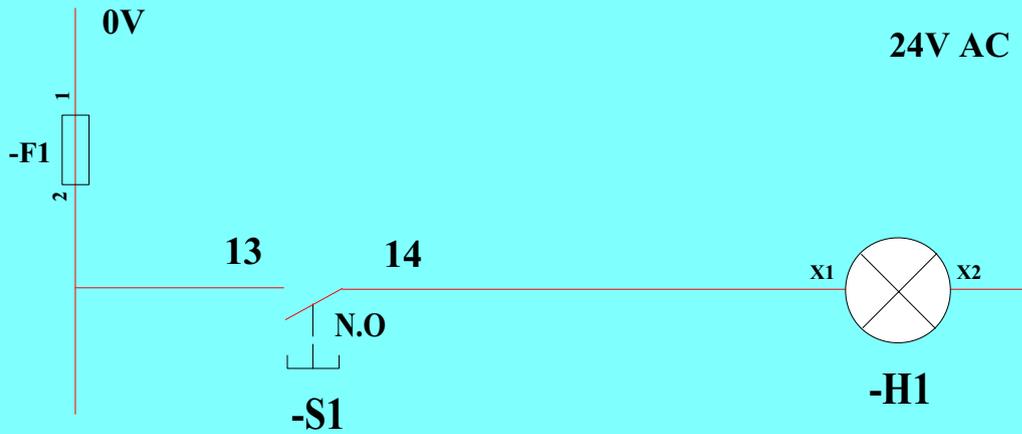


Dans notre cas : lorsque S1 sera actionné on passera à l'étape 2

Règle:

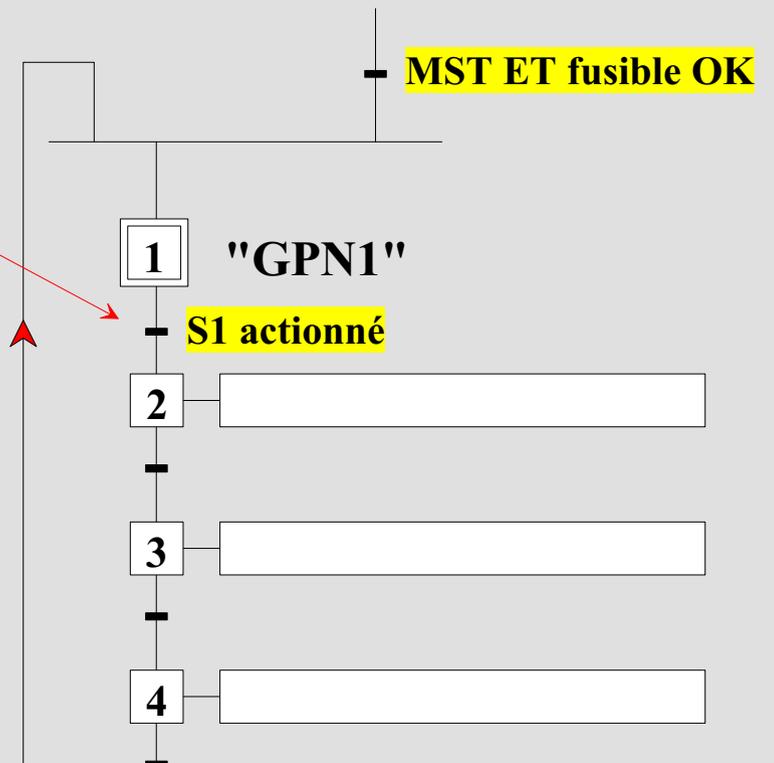lorsque l'étape 2 sera activée l'étape 1 sera désactivée



Le schéma à câbler

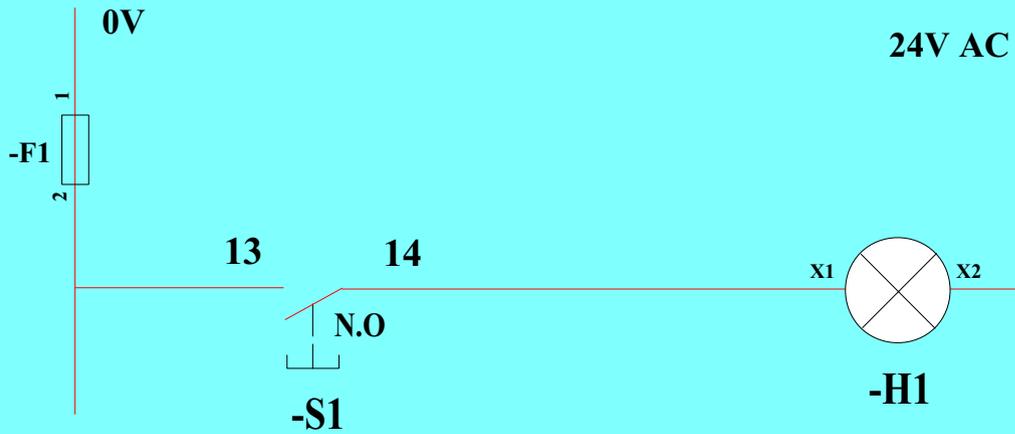

La lampe restera allumée tant que la condition (réceptivité) entre l'étape 2 et 3 ne sera pas satisfaite

