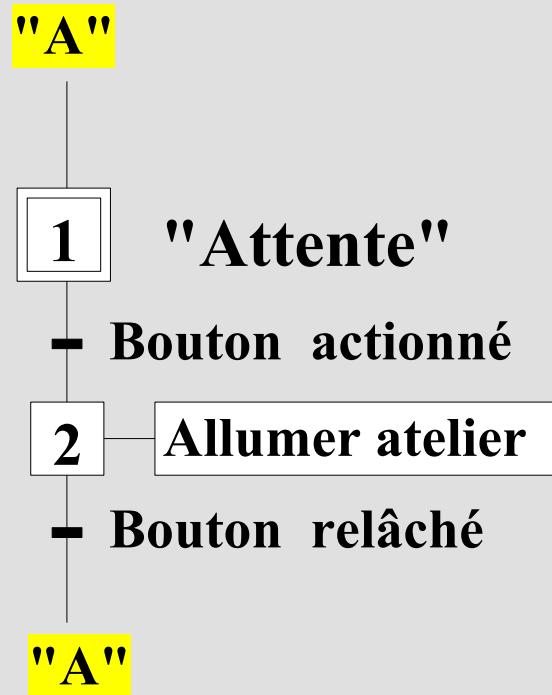





# **LES POINTS DE VUE**

## **Point de vue procédé**




**On veut allumer l'atelier mais technologiquement on ne sait pas comment on va s'y prendre**

# Le schéma à câbler

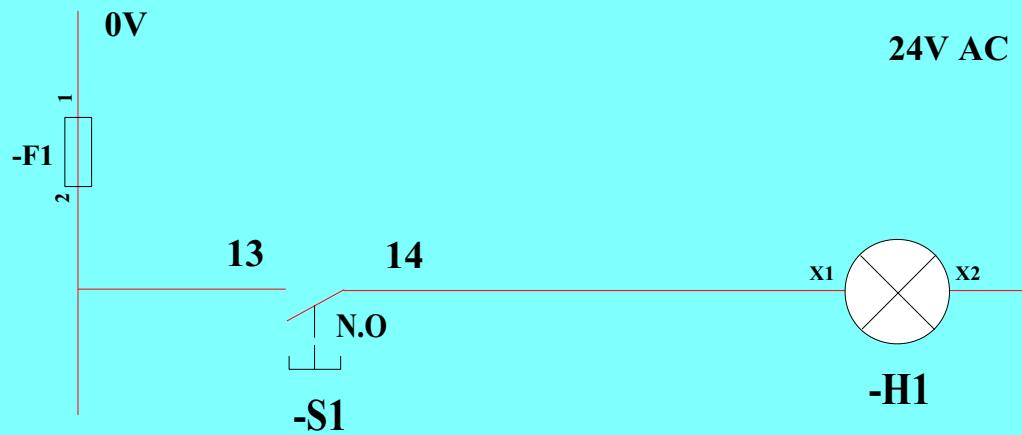


Point de vue PC

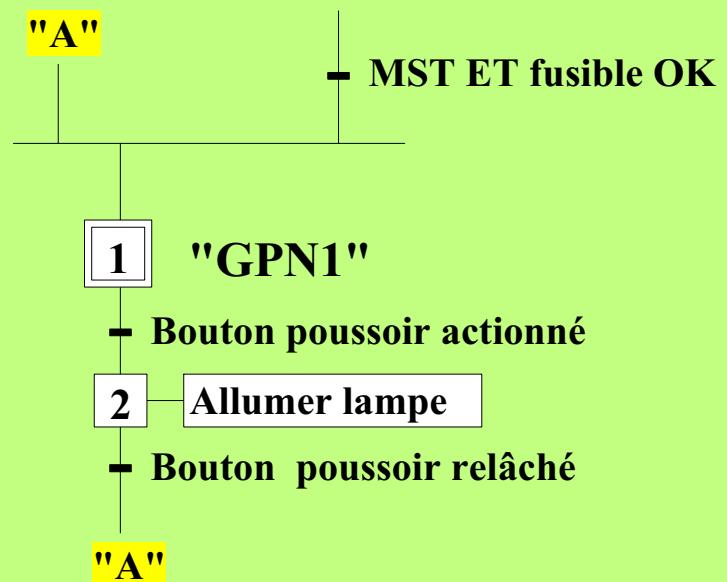Et point de vue PO car le système est trop simple pour les distinguer



# Le schéma à câbler

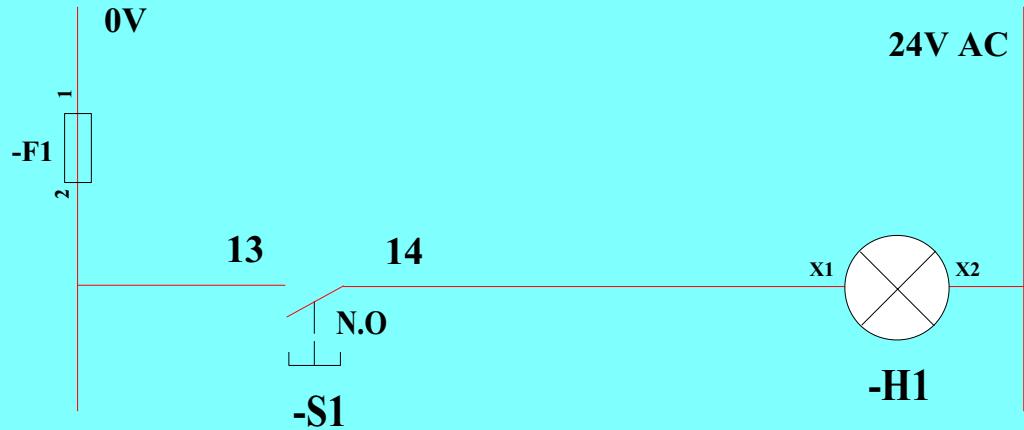

Point de vue PC

On utilisera le langage électrique

