

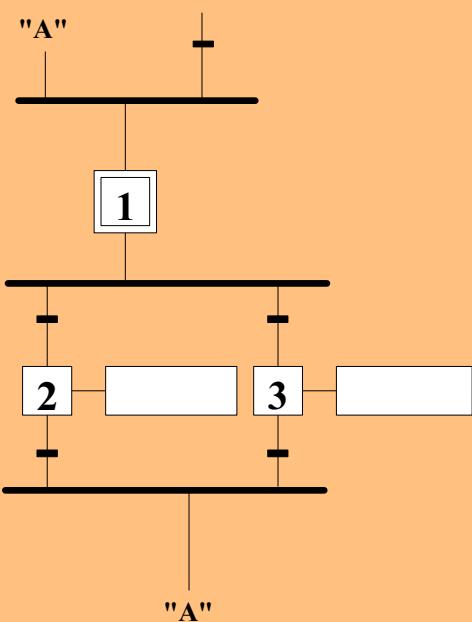
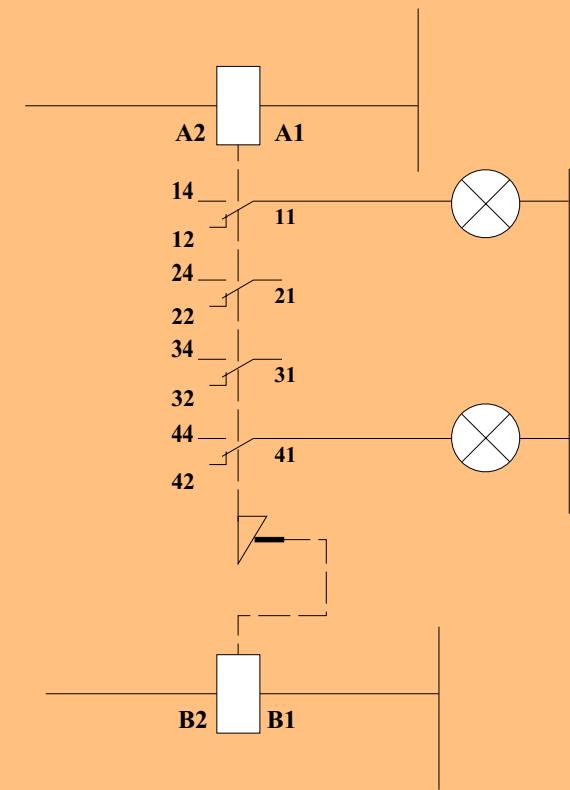


Trouver le grafset à partir d'un schéma


Poinçon

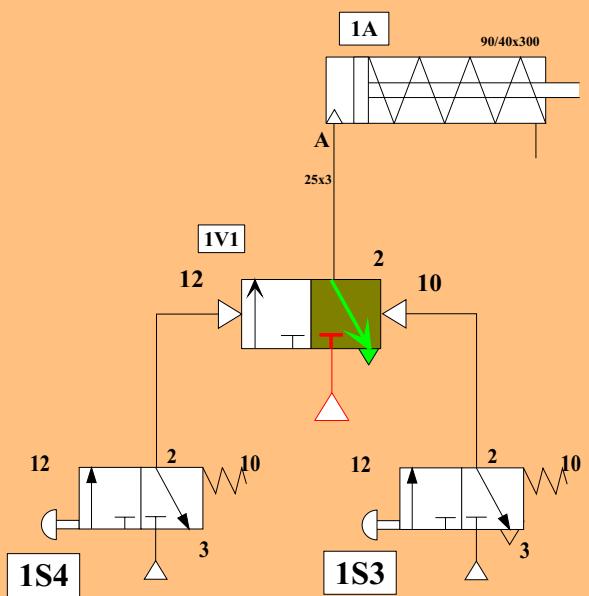

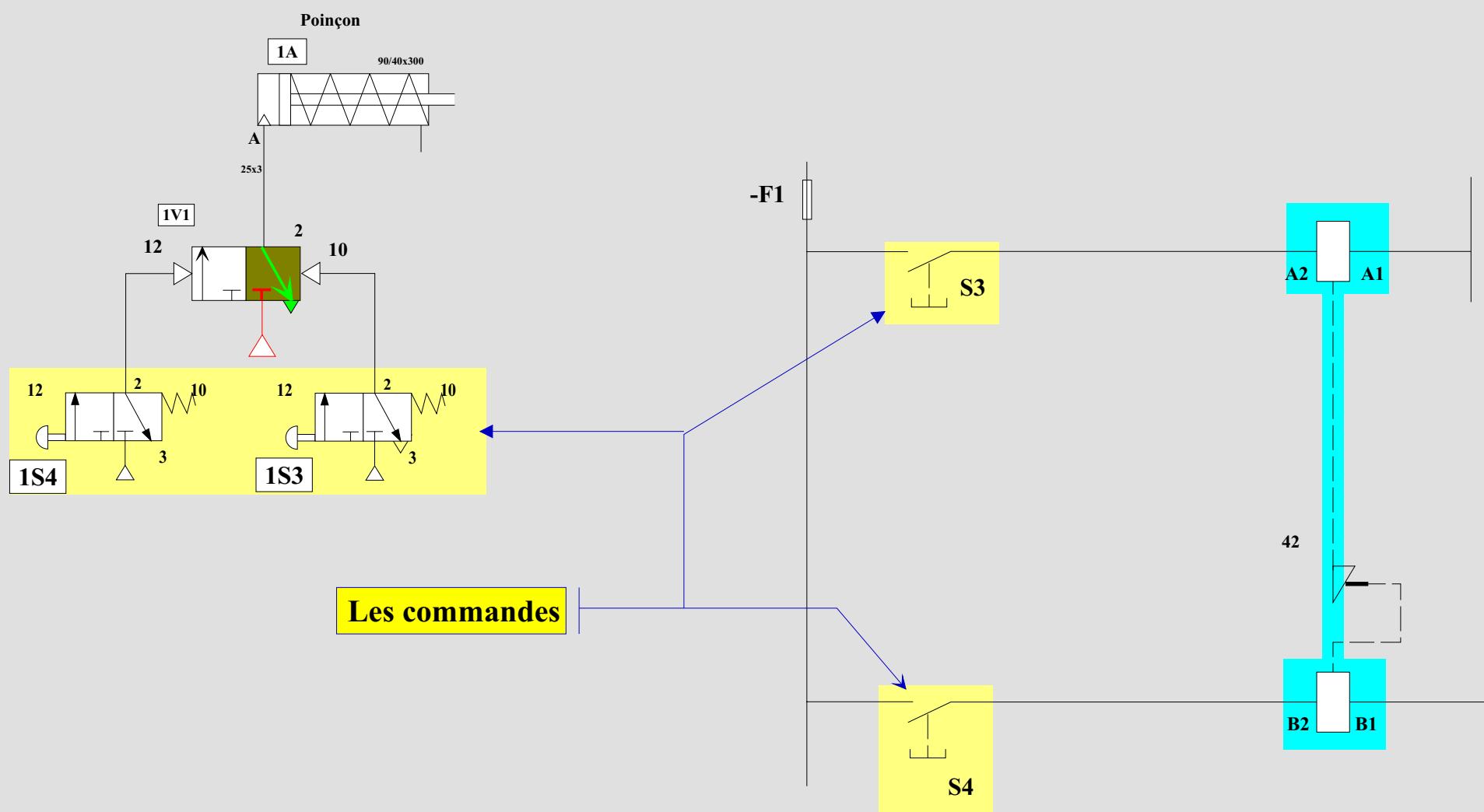

Etude de la PC

Poinçon

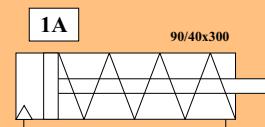

A

25x3

IV1

12

10

12

10

12

10

1S4


2

3

1S3

2

3

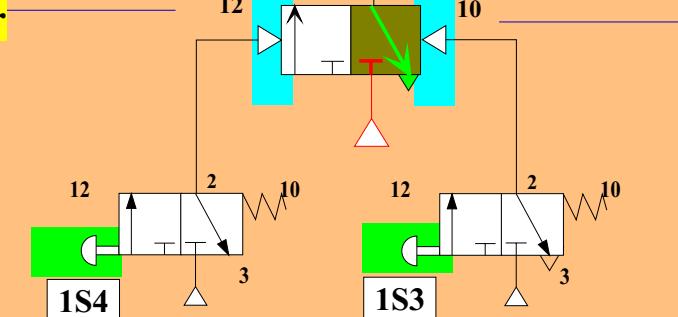

Double commande du préactionneur

Tension de commande sécurité

24V

-F1

0V

PD
Partie dialogue

Tige qui tire les contacts de la PO

Verrouillage en position (bistable)

S4

Double commande du préactionneur

