

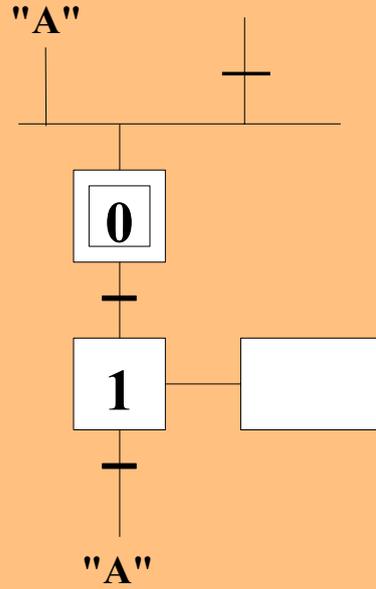
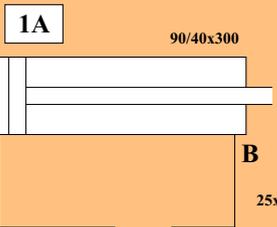




**Trouver le grafcet à partir d'un schéma**


### Avance table

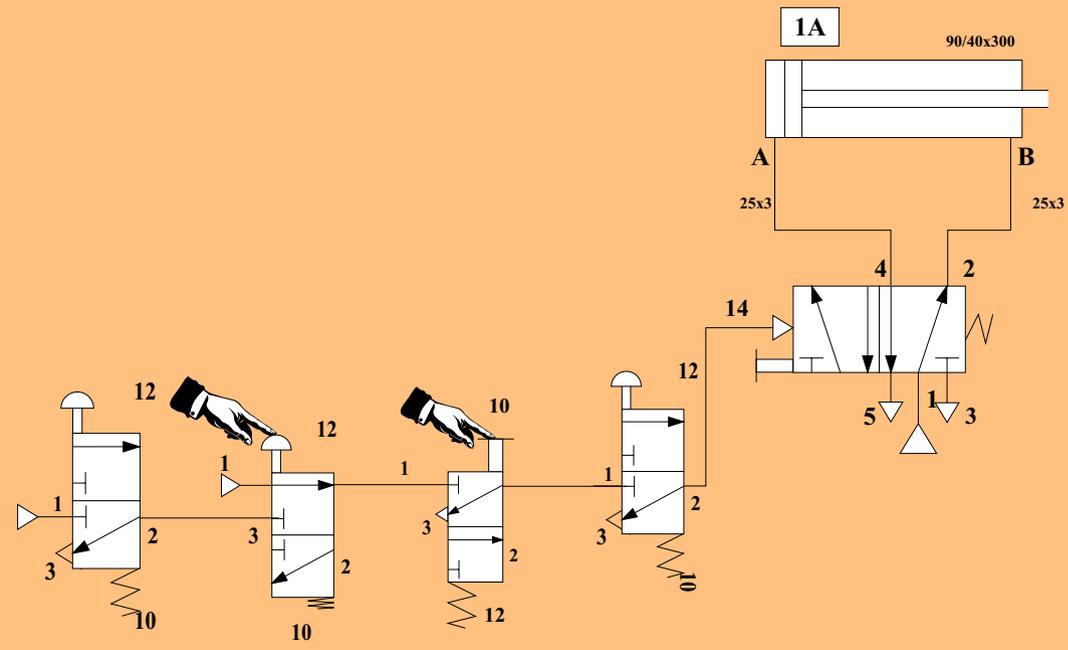

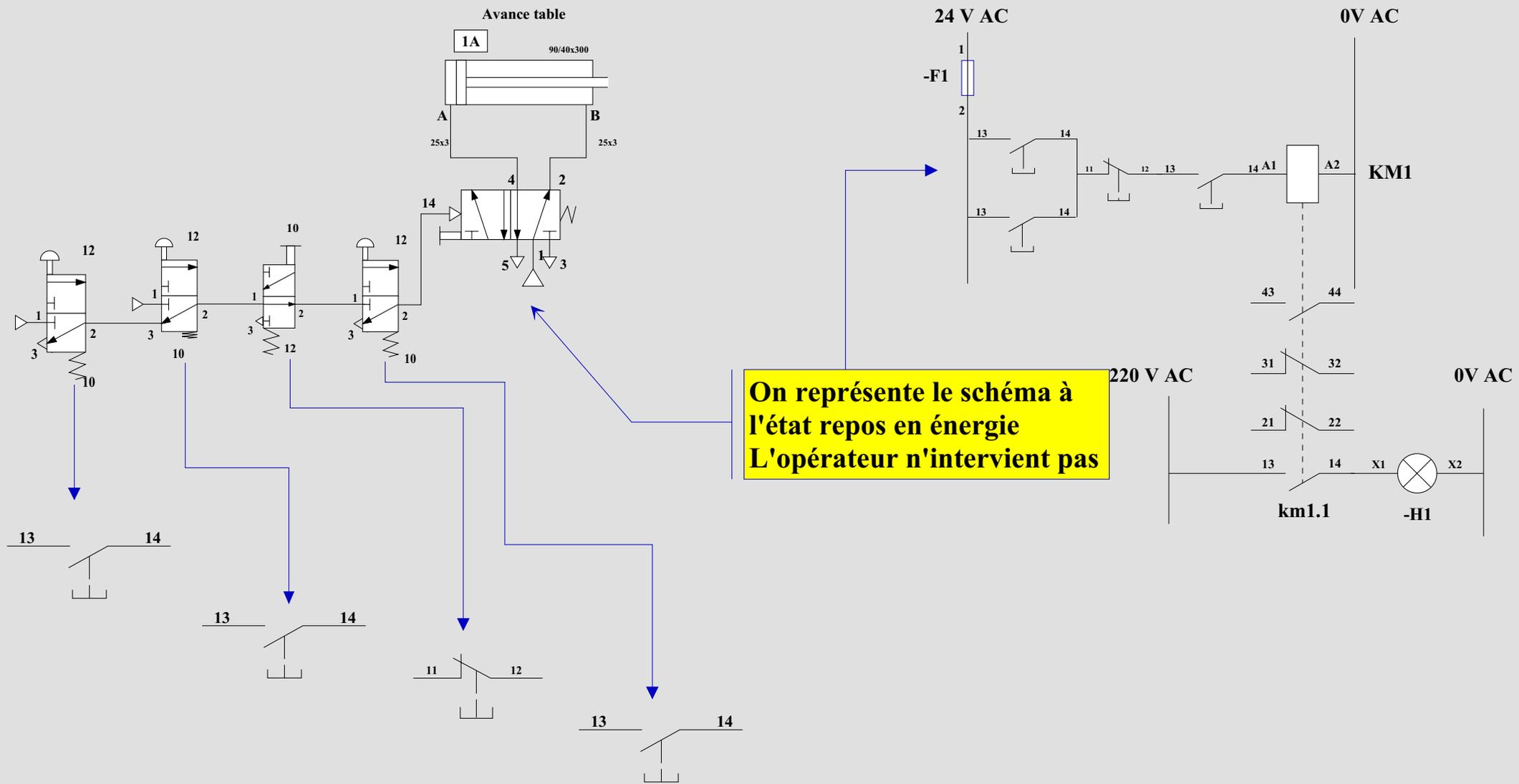

Avance table

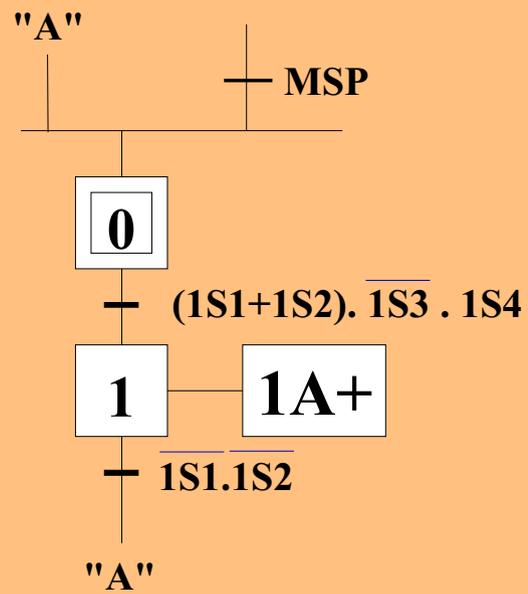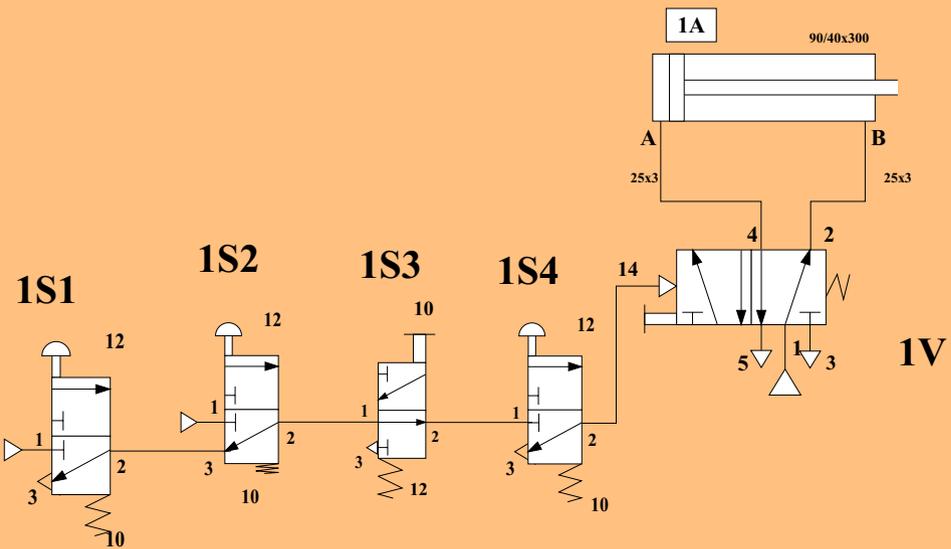

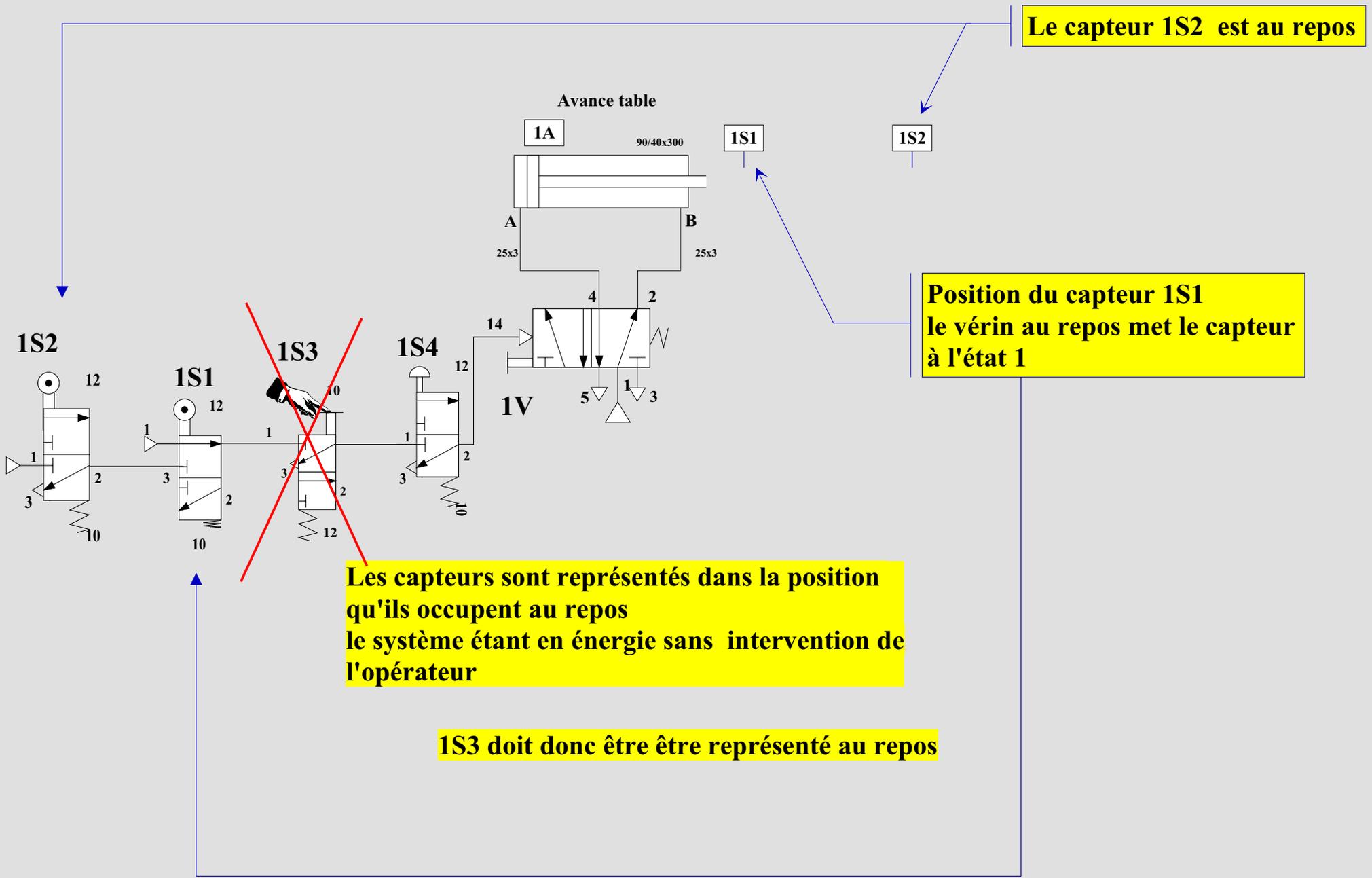

**Le capteur 1S2 est au repos**

**Position du capteur 1S1  
le vérin au repos met le capteur  
à l'état 1**

**Les capteurs sont représentés dans la position  
qu'ils occupent au repos  
le système étant en énergie sans intervention de  
l'opérateur**

**1S3 doit donc être représenté au repos**